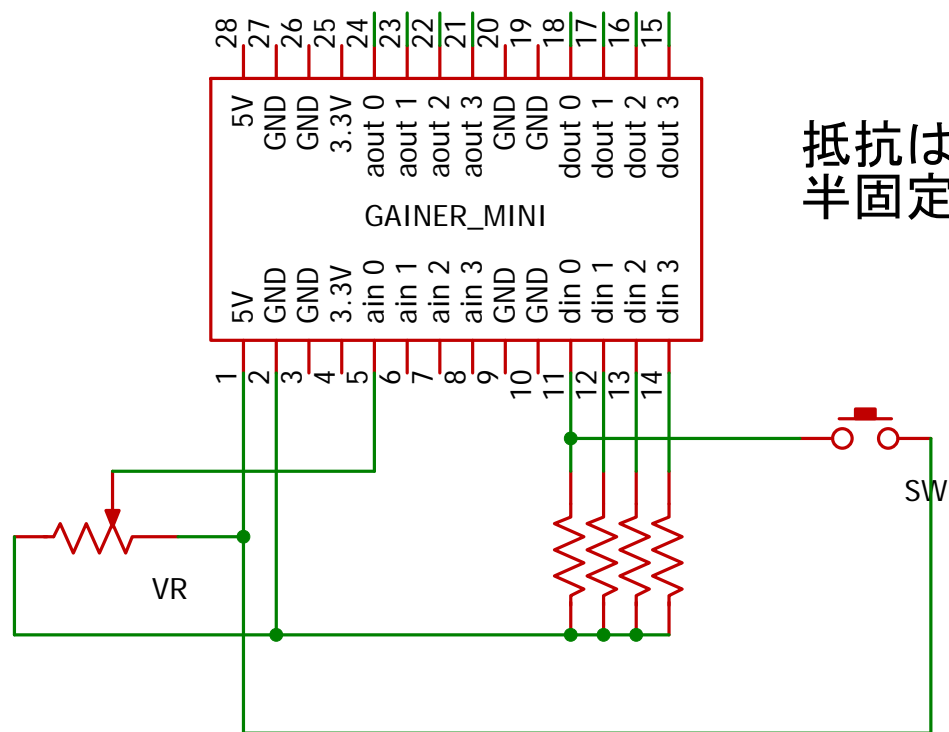



抵抗は470Ω から2kΩ ぐらい × 8本


Gainer mini と LED 8本をつなぐ  
(sample1, sample2)



抵抗は1k $\Omega$ から100k $\Omega$ ぐらい×4本  
半固定抵抗かボリュームは 1k $\Omega$ から100k $\Omega$ ぐらい

Gainer mini で入力を試す  
(sample3, sample4)

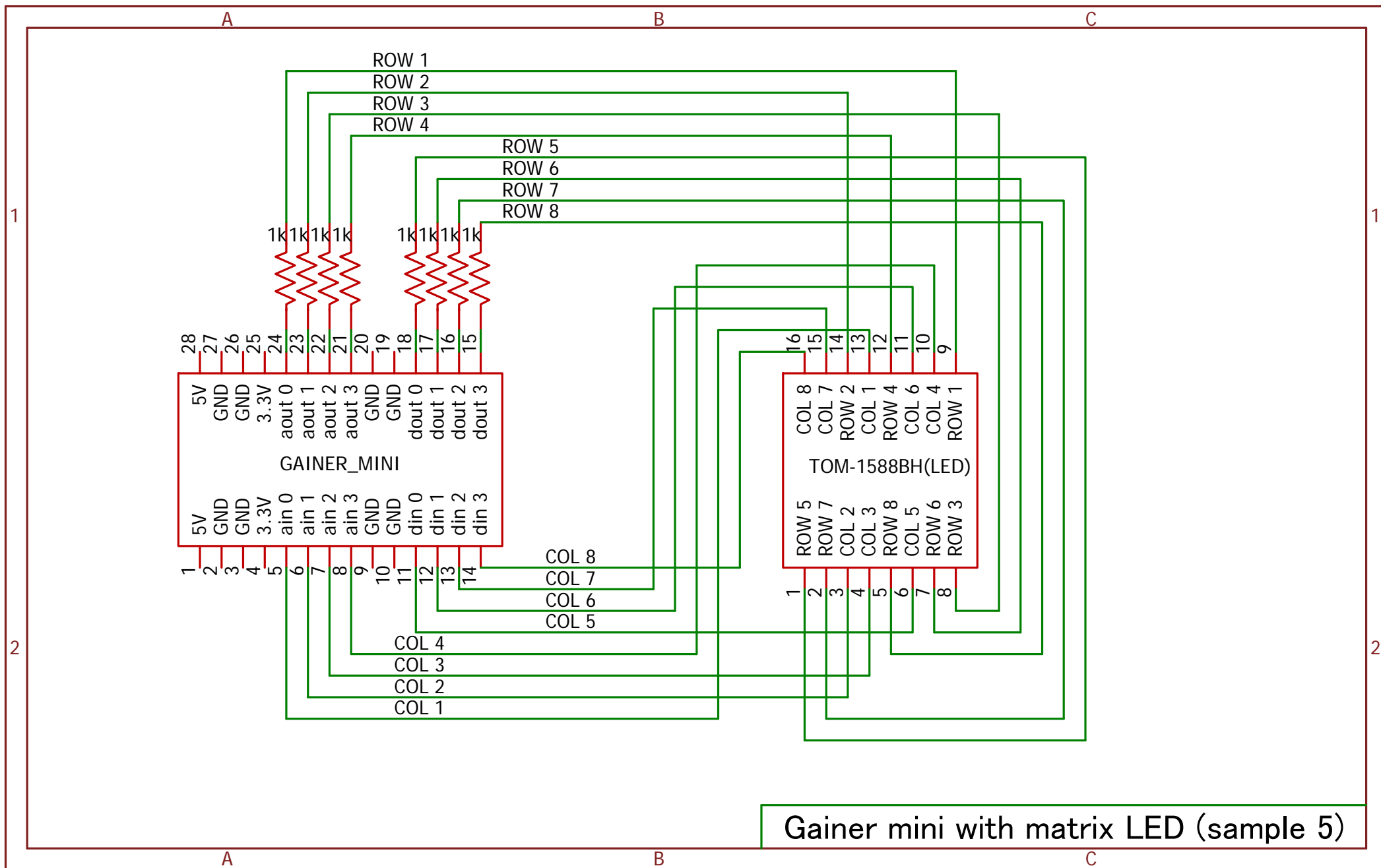

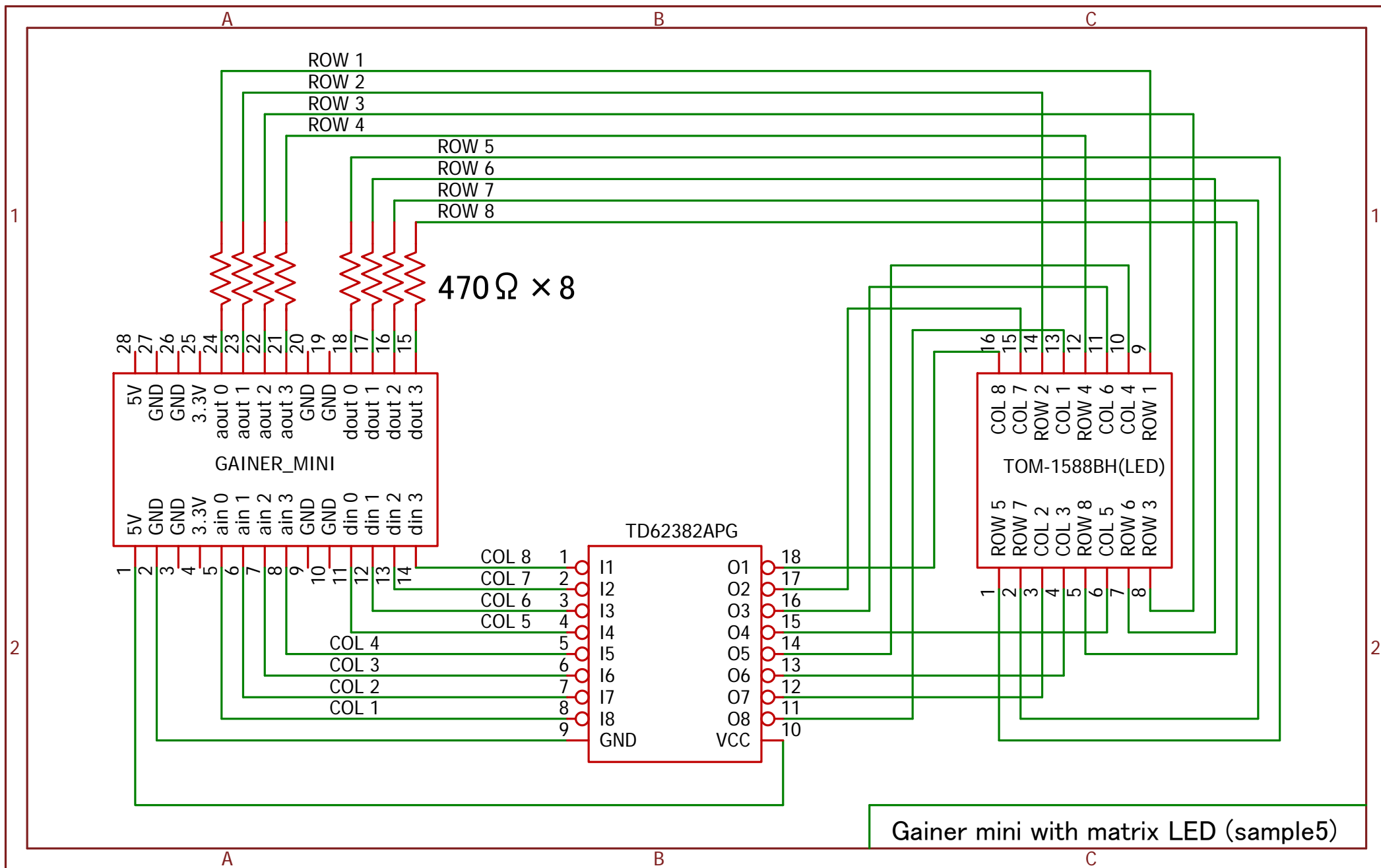

Gainer mini with matrix LED (sample5)

